
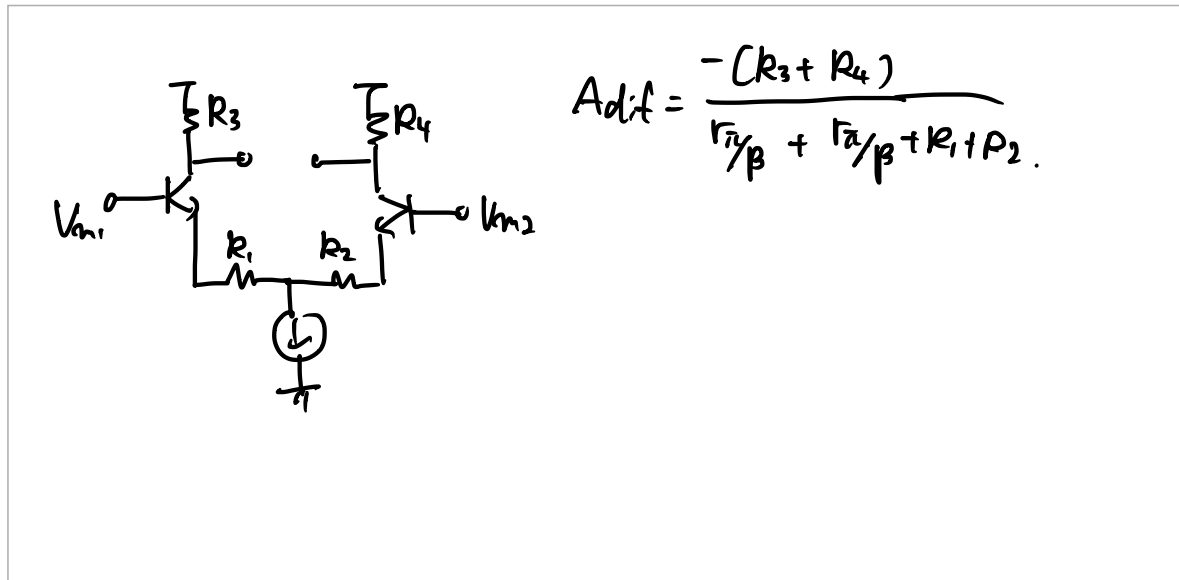


교수님 복소리 작으시다.

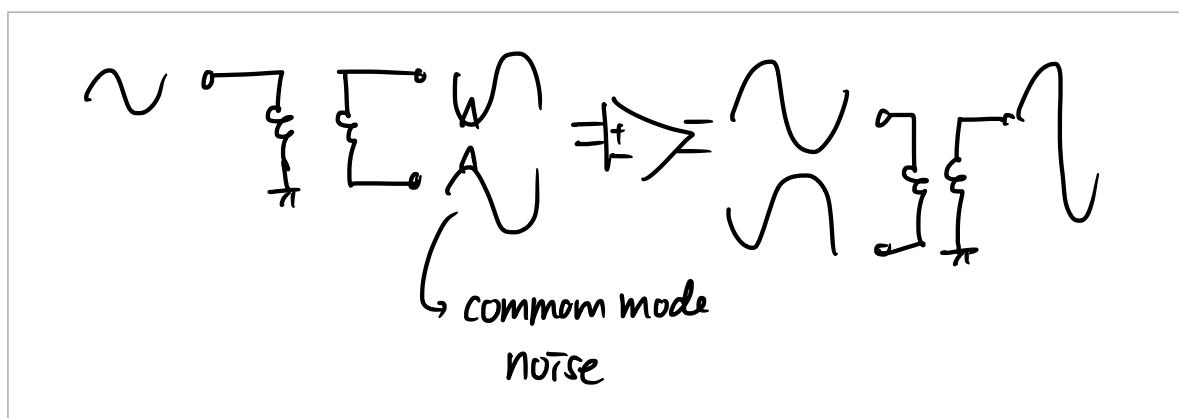

\* Common Mode gain





노이즈가 발생하는 이유

전원 노이즈, 아날로그 - 디지털 노이즈


common mode는 절대값이 중요하지 X → 얼마나 작냐

CMRR - Common Mode Rejection Ratio



$$cm\ RR = \frac{ADM}{Acm}$$

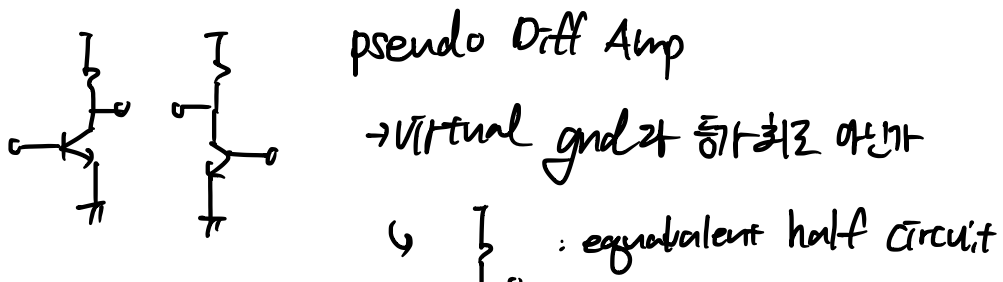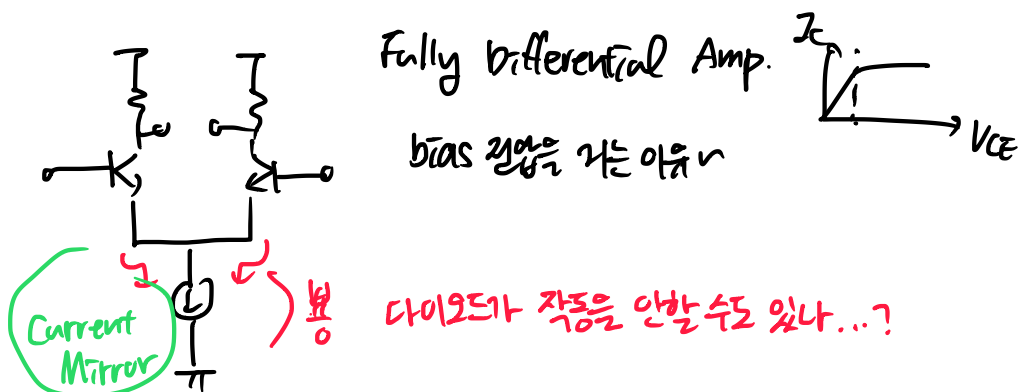

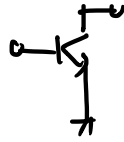
$$A_{cm} = \frac{R+R}{\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m}}$$



$A_{cm}$ : 입력, 출력이 같은

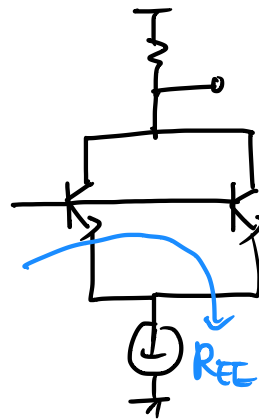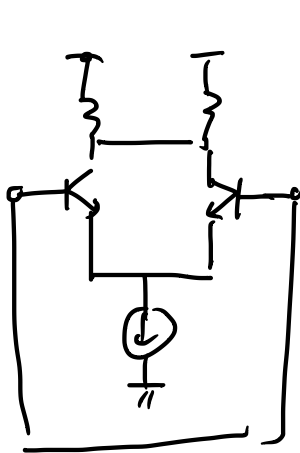
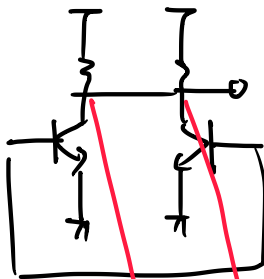
$$A_{cm} = \frac{R/2}{\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_m} + R_{EE}}$$




$$A_{cm} = \frac{R/2}{\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_m}} = A_{DM}$$

common mode

하면 양쪽이 사라질



→ 왜 쓰지??

$A_{CM-DM}$  : 수정된 버전의 CM gain

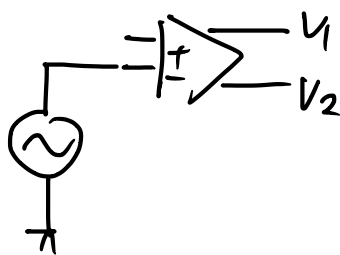

$$A_{CM-DM} = \frac{V_1}{V_m} - \frac{V_2}{V_m}$$
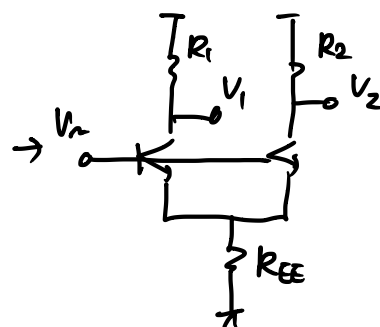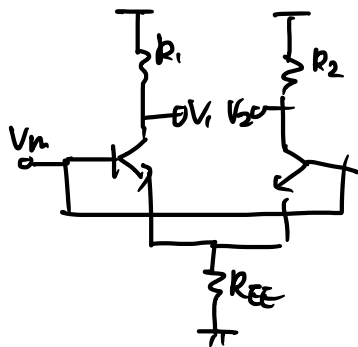
$$\Rightarrow CMRR = \frac{A_{DM}}{A_{CM-DM}}$$




$$A_{CM-DM} = \frac{\frac{I_1}{I_1 + I_2} \times R_1 - R_2 \times \frac{I_2}{I_1 + I_2}}{\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{m2}} + R_{EE}}$$

\* current division

$$\frac{I_1}{I_1 + I_2} = \frac{1/g_{m2}}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}} \quad \frac{I_2}{I_1 + I_2} = \frac{1/g_{m1}}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}} \rightarrow \text{7.2.5.1}$$

o o

10,27

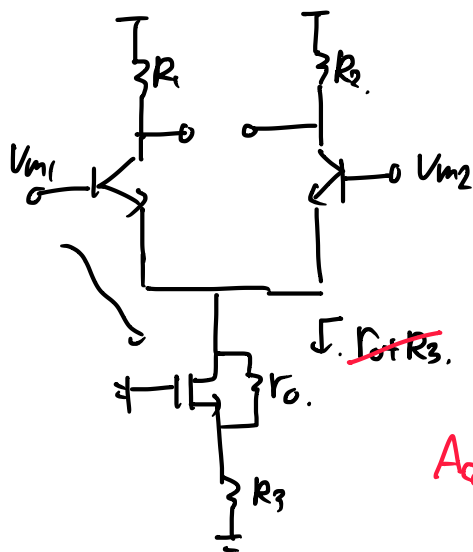

$$A_{dm} = \frac{R_1 + R_2}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}}$$

$$A_{cm-dm} = \frac{R_1 \times \frac{1/g_{m2}}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}} - R_2 \times \frac{1/g_{m1}}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}}}{1/g_{m1} \parallel 1/g_{m2} + r_o + R_3}$$

$$R_x = R_3 + \frac{(1 + g_{m3} R_3) r_o}{FB \rightarrow \text{이런지}}$$

$$A_{cm-dm} = \frac{R_1}{1/g_{m1} \parallel 1/g_{m2} + R_x}$$

$$A_{dm} = \frac{R_1 + R_2}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}}$$

FB는 이따가 알자..

나는 명칭이라 current divider를 기억했어요